



## **Memoria**

*Sistemas Electrónicos para la Automatización*

**Docente:** Jorge Romero Sánchez

# ***Práctica 2: El Registro Universal Genérico***

---

**Jorge Benavides Macías:** [jorge2@uma.es](mailto:jorge2@uma.es)

*Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica*

## Contenido

1	Especificaciones	4
2	Estudio teórico	4
2.1	Desplazamientos	4
2.2	Operaciones	5
3	Diseño	5
3.1	Registro Universal	5
3.1.1	Entidad	6
3.1.2	Arquitectura	6
4	Simulación	8
4.1	Test Bench	8
4.2	Fichero de estímulos	10
4.3	Cronograma de simulación	10
4.4	Fichero CSV generado	10
5	Síntesis	11
5.1	Esquemático RTL Registro Universal	11
5.2	Esquemático RTL Top	11
6	Verificación con Analog Discovery	12
7	Anexos	14
7.1	Top	14
7.1.1	Entidad	14
7.1.2	Arquitectura	15
7.2	Registro genérico universal	15
7.3	Test Bench	17



### Lista de figuras

1	Infografía de los algoritmos de desplazamiento	5
2	Infografía de los algoritmos de suma y resta	5
3	Cronograma de simulación	10
4	CSV generado del fichero de estímulos	11
5	RTL del registro universal.	11
6	RTL del Top	12
7	Verificación Analog Discovery - Estado: Cargar dato.	12
8	Verificación Analog Discovery - Estado: Contador Ascendente.	13
9	Verificación Analog Discovery - Estado: Contador Descendente.	13
10	Verificación Analog Discovery - Estado: Desplazamiento a la izquierda.	13
11	Verificación Analog Discovery - Estado: Desplazamiento a la derecha.	13
12	Verificación Analog Discovery - Estado: Conservar dato.	13
13	Montaje para verificación del registro universal genérico con Analog Discovery	14

### Lista de códigos

1	Entidad de la FSM	6
2	Desplazamiento a la izquierda	6
3	Desplazamiento a la derecha	7
4	Operación suma bit a bit	7
5	Operación resta bit a bit	8
6	Arquitectura de la FSM	8
7	Test bench de la FSM	10
8	Entidad del top	14
9	Arquitectura del top	15
10	Entidad del top	17
11	Test Bench Completo	19

## 1. Especificaciones

- Codificar y verificar el funcionamiento de un registro universal de  $n$  bits genérico y esquema FSM en VHDL.
- El Registro tiene un bus de control de tres bits que, según la siguiente tabla, permite cambiar la funcionalidad del mismo.

Control	Función
000	Carga el dato a la entrada
001	Contador Ascendente
010	Contador descendente
011	Desplaza a la izquierda
100	Desplaza a la derecha
101 hasta el 111	Conserva el dato

Cuadro 1: Bus de control del registro genérico

- Como requerimiento especial importante no se podrá utilizar el paquete `numeric_std` de la biblioteca `ieee`.

## 2. Estudio teórico

### 2.1. Desplazamientos

Los desplazamientos son operaciones sencillas, en esencia, es mover un conjunto de bits (un rango de un array) hacia la izquierda o derecha.

- **Desplazamiento izquierda**

En el desplazamiento hacia la izquierda seleccionamos el rango de 0 a  $n - 2$ , lo “copiamos” en el rango  $n - 1$  a 1 y en la posición 0 asignamos el valor 0.

- **Desplazamiento derecha**

En el desplazamiento hacia la derecha seleccionamos el rango de  $n - 1$  a 1, lo “copiamos” en el rango  $n - 2$  a 0 y en la posición  $n - 1$  asignamos el valor 0.

Este algoritmo de desplazamiento es distinto al que podemos realizar en otros lenguajes de programación ya que nosotros podemos definir dónde está el 0, por convención hemos usado en la asignatura la *keyword* `downto` para fijar el 0 por el lado menos significativo.

En la [Figura 1](#) se representan ambos desplazamientos siguiendo la lógica expuesta con anterioridad para un  $n$  igual a 3.

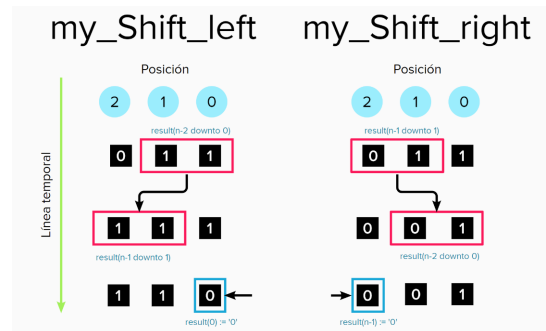


Figura 1: Infografía de los algoritmos de desplazamiento

## 2.2. Operaciones

### ■ Suma

La suma es una operación bit a bit, usamos dos operaciones lógicas, la *and* y la *xor* entre dos números genera la *suma o total* y el acarreo (*carry*). Este proceso se repite varias veces hasta que el acarreo sea 0. Para que este proceso tenga sentido y funcione el acarreo debe guardarse en una variable y en las sucesivas iteraciones se debe realizar la operación *and* y *xor* con dicho acarreo.

### ■ Resta

La resta es una operación similar a la realizada en la sección anterior, la diferencia radica en el uso de una puerta not en uno de los valores antes de realizar las operaciones *and* y *xor*.

En la [Figura 2](#) se han representado la primera iteración de la suma y de la resta entre 1 y 1.

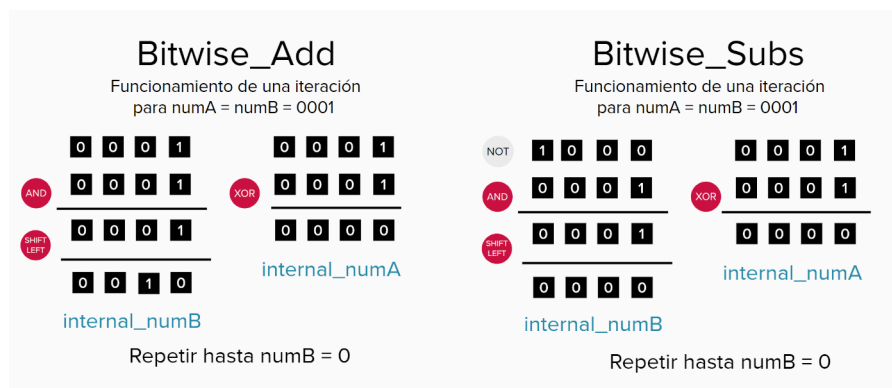


Figura 2: Infografía de los algoritmos de suma y resta

## 3. Diseño

### 3.1. Registro Universal

El registro universal es un dispositivo genérico que realiza una serie de operaciones genéricas disponibles a nivel de registro.

### 3.1.1. Entidad

La entidad del registro universal cuenta con 5 entradas y una salida, las 3 básicas de control *clk*, *cke*, *reset* más dos entradas de control y un número externo, la *q* es una salida de las distintas operaciones que se realizan dentro de la entidad. Para satisfacer uno de los requisitos y el nombre del dispositivo hemos definido un *n* como valor genérico.

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 entity registro is
5     generic (n: integer := 8);
6     port(d: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
7         control: in std_logic_vector (2 downto 0);
8         clk: in std_logic;
9         cke: in std_logic;
10        reset: in std_logic;
11        q: out std_logic_vector(n-1 downto 0));
12
13 end entity;
```

Código 1: Entidad de la FSM

### 3.1.2. Arquitectura

La arquitectura del registro cuenta con una serie de funciones que realizan las operaciones propuestas en los requisitos. El uso de de funciones en esta práctica tiene 3 objetivos:

- Extender el uso del lenguaje y aprender un poco más sobre VHDL.
- Simplificar la FSM implementada. En el [Código 6](#) se puede apreciar que el núcleo de la FSM es muy simple y que se basa en llamar a la función que realiza la operación.
- Las operaciones de adición y substracción deben realizar un desplazamiento a la izquierda; en lugar de implementar dos veces el código, este se recoge en una función.

#### Función *my\_Shift\_left*

Esta función implementa el pseudoalgoritmo descrito en la [Subsección 2.1](#), copiamos el rango<sup>1</sup> [*n* - 2 : 0] en [*n* - 1 : 1], añadimos un cero y devolvemos el vector.

```
1 function my_Shift_left(numA: std_logic_vector) return std_logic_vector is
2     variable result: std_logic_vector(n-1 downto 0):= (others=> '0');
3 begin
4     result:= numA;
5     result(n-1 downto 1) := result(n-2 downto 0);
6     result(0) := '0';
7     return result;
8 end function;
```

Código 2: Desplazamiento a la izquierda

<sup>1</sup>Recordamos que la posición menos significativa es el 0.

### Función *my\_Shift\_right*

Esta función implementa el pseudoalgoritmo descrito en la [Subsección 2.1](#), copiamos el rango  $[n - 1 : 1]$  en  $[n - 2 : 0]$ , añadimos un cero y devolvemos el vector.

```
1 function my_Shift_right(numA: std_logic_vector) return std_logic_vector is
2   variable result: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => '0');
3 begin
4   result := numA;
5   result(n-2 downto 0) := result(n-1 downto 1);
6   result(n-1) := '0';
7   return result;
8 end function;
9
```

Código 3: Desplazamiento a la derecha

### Función *Bitwise\_Add*

Esta función implementa el pseudoalgoritmo descrito en la [Subsección 2.1](#). El código es mucho más claro que la descripción de las operaciones que realiza, hay un bucle *for* cuyo objetivo es iterar las operaciones *and* y *xor* hasta que *carry* sea igual a 0, en el proceso se produce un desplazamiento que recurre a una función ya definida en el párrafo anterior.

```
1 function Bitwise_Add(numA, numB: std_logic_vector) return std_logic_vector is
2   variable carry: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => '0');
3   variable internal_numA: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => '0');
4   variable internal_numB: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => '0');
5
6 begin
7   internal_numA := numA;
8   internal_numB := numB;
9   for i in n-1 downto 0 loop
10    carry := internal_numA and internal_numB;
11    internal_numA := internal_numA xor internal_numB;
12    internal_numB := my_Shift_left(carry);
13  end loop;
14  return internal_numA;
15 end function;
```

Código 4: Operación suma bit a bit

### Función *Bitwise\_Subs*

Esta función implementa el pseudoalgoritmo descrito en la [Subsección 2.1](#). El código es mucho más claro que la descripción de las operaciones que realiza, hay un bucle *for* cuyo objetivo es iterar las operaciones *not*, *and* y *xor* hasta que *borrow* sea igual a 0, en el proceso se produce un desplazamiento que recurre a una función ya definida en el párrafo anterior.

```
1 function Bitwise_Subs(numA, numB: std_logic_vector) return std_logic_vector is
2   variable borrow: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => '0');
3   variable internal_numA: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => '0');
4   variable internal_numB: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => '0');
5 begin
6   internal_numA := numA;
7   internal_numB := numB;
8
9   for i in n-1 downto 0 loop
10    borrow := ((not internal_numA) and internal_numB);
11    internal_numA := internal_numA xor internal_numB;
12    internal_numB := my_Shift_left(borrow);
13  end loop;
```

```
14     return internal_numA;  
15 end function;
```

Código 5: Operación resta bit a bit

### Proceso Secuencial y Combinacional

La arquitectura cuenta con dos procesos, uno secuencial con una lista de sensibilidades que incluye el *reset*, *clk* y la señal de control “*control*”, cuando el *reset* es igual a 1 la variable auxiliar *d\_aux* es 0, si el *reset* es 0 comprueba que hay un flanco de subida del reloj y que el *cke* está activo entonces selecciona el estado según la señal de *control*; el otro proceso es combinacional y es simplemente una asignación de la variable auxiliar *d\_aux* a la salida *q*. Esta FSM es distinta de otras hechas previamente ya que no tiene un tipo *estado* definido, ni un número finito de estados, depende tamaño de la señal de control que en este caso es 3 de bits.

El último estado se podría haber evitado de alguna manera porque la asignación que estamos realizando carece de sentido, en un lenguaje de alto nivel como C++ sería equivalente a escribir  $a = a$ ; que no tiene ningún tipo de sentido porque no tiene efecto en el valor original de la variable, para este caso lo hemos dejado por claridad del código.

```
1 begin  
2     Secuencial: process (clk, reset, control)  
3     begin  
4         if reset = '1' then  
5             d_aux <= (others => '0');  
6         elsif rising_edge( clk ) and cke = '1' then  
7             if control = "000" then -- Carga  
8                 d_aux <= d;  
9             elsif control = "001" then -- Cuenta ascendente  
10                d_aux <= Bitwise_Add(d_aux,number_1);  
11            elsif control = "010" then -- Cuenta descendente  
12                d_aux <= Bitwise_Subs(d_aux,number_1);  
13            elsif control = "011" then -- Desplazamiento izquierda  
14                d_aux <= my_Shift_left(d_aux);  
15            elsif control = "100" then -- Desplazamiento derecha  
16                d_aux <= my_Shift_right(d_aux);  
17            elsif control = "101" or control = "110" or control = "111" then -- Mantiene  
18                d_aux <= d_aux;  
19            end if;  
20        end if;  
21    end process;  
22  
23    q <= d_aux;  
24 end behavioral;
```

Código 6: Arquitectura de la FSM

## 4. Simulación

### 4.1. Test Bench

La arquitectura del banco de pruebas está basada en el fichero de estímulos proporcionado en el campus. El fichero en cuestión ha sido modificado para probar el registro; instanciamos el componente “registro”, algunas constantes para gestionar la frecuencia del *clk*, la señal de *control* y de tamaño del registro universal genérico.



Hemos definido más señales internas para simulación que se han asociado en el proceso *DUT* (*Device Under Test*). Un proceso llamado *clock\_gen* para generar el reloj, el *cke\_interno* a 1, un proceso de *reset* y uno de *control*, en el proceso de *control* se prueban todos los estados posibles durante un tiempo determinado.

El resto de estímulos está hecho en fichero .txt cuyos valores son las posibles entradas de la *d*.

```

1  architecture Comportamiento of Test_Bench is
2  -- Se instancia el componente del registro universal
3  component registro
4  generic (n : integer := 8);
5  port(d      : in  std_logic_vector(n-1 downto 0);
6        control : in  std_logic_vector (2 downto 0);
7        clk     : in  std_logic;
8        cke     : in  std_logic;
9        reset   : in  std_logic;
10       q       : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
11 end Component registro;
12
13 -- Algunas constantes de tiempo
14 constant semiperiodo : time := 10 ns;
15 constant tiempo_control : time := 50 ns;
16 constant n : integer := 3; -- Tamaño de la entrada
17
18 signal d_interno, q_interno : std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => 'U');
19 signal control_interno : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => 'U');
20 signal reset_interno, cke_interno : std_logic := 'U';
21 signal clk_interno : std_logic := '0';
22
23 begin
24
25     DUT : registro
26     generic map (n)
27     port map(
28         d      => d_interno,
29         q      => q_interno,
30         control => control_interno,
31         reset  => reset_interno,
32         clk    => clk_interno,
33         cke    => cke_interno);
34
35 -- Taken from The Student Guide to VHDL, Peter J.Asheden
36 clock_gen : process (clk_interno) is
37 begin
38     if clk_interno = '0' then
39         clk_interno <= '1' after semiperiodo, '0' after 2*semiperiodo;
40     end if;
41 end process clock_gen;
42
43 cke_interno <= '1';
44
45 reset : process
46 begin
47     reset_interno <= '0';
48     wait for 5 ns;
49     reset_interno <= '1';
50     wait for 5 ns;
51     reset_interno <= '0';
52     wait;
53 end process reset;
54
55 control : process
56 begin -- Selección de distintos estados del registro genérico universal
57     control_interno <= "000"; -- Carga
58     wait for tiempo_control;
59     control_interno <= "001"; -- Contador Ascendente
60     wait for tiempo_control;
61     control_interno <= "010"; -- Contador Descendente
62     wait for tiempo_control;
63     control_interno <= "011"; -- Desplazamiento a la izquierda
64     wait for tiempo_control;
65     control_interno <= "100"; -- Desplazamiento a la derecha
66     wait for tiempo_control - 20 ns;
67     control_interno <= "101"; -- Matener el valor
68     wait for tiempo_control;
69     control_interno <= "110"; -- Matener el valor
70     wait for tiempo_control;
71     control_interno <= "111"; -- Matener el valor

```

```

72     wait for tiempo_control;
73     wait;
74     end process control;
75     [...]

```

Código 7: Test bench de la FSM

## 4.2. Fichero de estímulos

El fichero de estímulos es una secuencia de números aleatorios cuyo objetivo es generar un archivo csv para realizar una verificación en Analog Discovery.

#Fichero de Estímulos de Registro Universal.

#Device Name: Discovery2NI

#Nombre: Izan Amador, Jorge Benavides

#Fecha: 11 de Enero de 2022.

#

# Delay Time (ns) Dato de entrada (D) [2:0]

0 ns 000

20 ns 001

20 ns 011

20 ns 100

20 ns 011


20 ns 101

20 ns 110

20 ns 111
 
## 4.3. Cronograma de simulación

En la [Figura 3](#) se presenta el resultado de la simulación, en magenta se representan las entradas y en rojo las salidas. La simulación ha sido un éxito. Se representan los 7 estados perfectamente.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Retardo,Entradas																						
2	0 ns,000																						
3	20 ns,001																						
4	20 ns,011																						
5	20 ns,100																						
6	20 ns,011																						
7	20 ns,101																						
8	20 ns,110																						
9	20 ns,111																						

Figura 4: CSV generado del fichero de estímulos

## 5. Síntesis

La síntesis del dispositivo (ver [Figura 5](#)) ha sido un éxito no tiene ningún Latch. Se puede diferenciar perfectamente la zona secuencial de la combinacional por los elementos de memoria.

### 5.1. Esquemático RTL Registro Universal

El esquemático corresponde al registro universal con un tamaño de 3 bits.

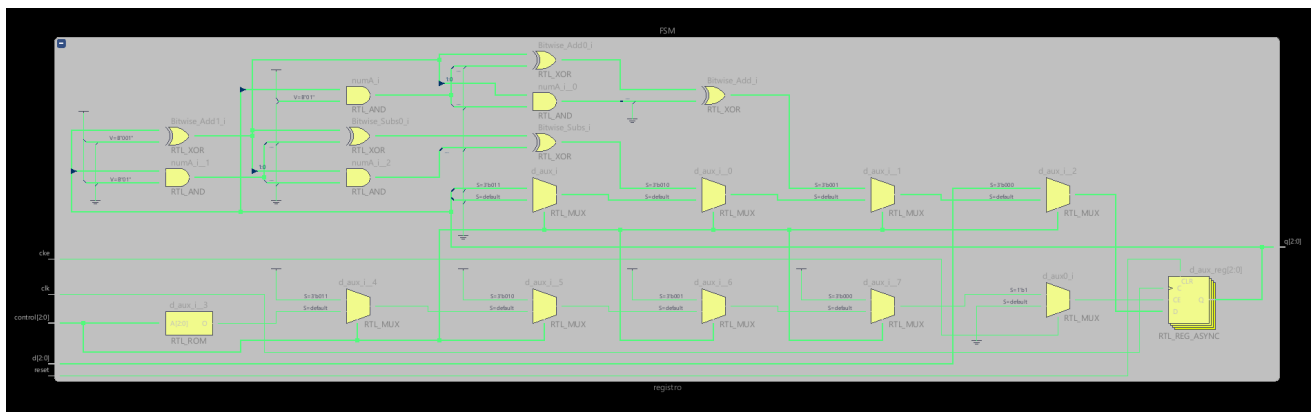


Figura 5: RTL del registro universal.

### 5.2. Esquemático RTL Top

El esquemático del top es interesante porque cuenta con dos sincronizadores (componente hecho en prácticas anteriores), uno para el *reset* y otro para el *cke*, además de la FSM.



En las siguientes imágenes se representa cada uno de los estados implementados en la FSM verificado con Analog Discovery.



 


Figura 8: Verificación Analog Discovery - Estado: Contador Ascendente.

 


Figura 9: Verificación Analog Discovery - Estado: Contador Descendente.

 


Figura 10: Verificación Analog Discovery - Estado: Desplazamiento a la izquierda.

 


Figura 11: Verificación Analog Discovery - Estado: Desplazamiento a la derecha.

 


Figura 12: Verificación Analog Discovery - Estado: Conservar dato.

 


Figura 13: Montaje para verificación del registro universal genérico con Analog Discovery

## 7. Anexos

### 7.1. Top

#### 7.1.1. Entidad

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity top is
5      generic(n : integer := 3;
6              filter_size : integer := 32);
7      port(jc_in : in std_logic_vector (n-1 downto 0); -- D
8          sw : in std_logic_vector (2 downto 0); -- Control
9          ce : in std_logic;
10         clk : in std_logic;
11         reset : in std_logic;
12         jd_out : out std_logic_vector(n-1 downto 0)); -- q
13  end top;

```

Código 8: Entidad del top

### 7.1.2. Arquitectura

```
1 architecture Behavioral of top is
2   component Sincronizador
3     generic (m : integer := 1); -- tamaño del filtro
4     Port(
5       I      : in  std_logic;
6       CKE    : out std_logic;
7       reset  : in  std_logic;
8       clk    : in  std_logic);
9   end component Sincronizador;
10
11  component registro
12    generic (n: integer := 8);
13    port(d: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
14         control: in std_logic_vector (2 downto 0);
15         clk: in std_logic;
16         cke: in std_logic;
17         reset: in std_logic;
18         q: out std_logic_vector(n-1 downto 0));
19  end component registro;
20
21  signal reset_interno : std_logic := 'U';
22  signal ce_interno    : std_logic := 'U';
23
24  begin
25    Sincronizador_reset : Sincronizador generic map(filter_size)
26      port map(
27        I      => reset,
28        CKE    => reset_interno,
29        reset  => '0',
30        clk    => clk
31      );
32
33    Sincronizador_ce : Sincronizador generic map(filter_size)
34      port map(
35        I      => ce,
36        CKE    => ce_interno,
37        reset  => '0',
38        clk    => clk
39      );
40
41    FSM : registro generic map(n)
42      port map(
43        d => jc_in,
44        control => sw,
45        clk => clk,
46        cke => ce_interno,
47        reset => reset_interno,
48        q => jd_out);
49
50  end Behavioral;
```

Código 9: Arquitectura del top

## 7.2. Registro genérico universal

```
1 -----
2 -- Company: Universidad de Málaga
3 -- Engineer: Izan Amador, Jorge L. Benavides
4 --
5 -- Create Date: 11.1.2022
6 -- Design Name: registro
7 -- Module Name: registro
8 -- Project Name: practica2
9 -- Target Devices: Zybo
10 -- Tool Versions: Vivado 2022.1
11 -- Description: Universal register with several operations without numeric library.
12 --
13 -- Dependencies:
```

```

14  --
15  -- Revision:
16  -- Revision 0.01 - File Created
17  -- Additional Comments:
18  -- Sincronizers implemented in buttons
19  -----
20  library ieee;
21  use ieee.std_logic_1164.all;
22
23  entity registro is
24  generic (n: integer := 8);
25  port(d: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
26       control: in std_logic_vector (2 downto 0);
27       clk: in std_logic;
28       cke: in std_logic;
29       reset: in std_logic;
30       q: out std_logic_vector(n-1 downto 0));
31
32  end entity;
33
34  architecture behavioral of registro is
35  signal d_aux: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => '0');
36  signal number_1: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (0 => '1', others => '0');
37  -----FUNCIONES-----
38  function my_Shift_left(numA: std_logic_vector) return std_logic_vector is
39  variable result: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
40  begin
41  result:= numA;
42  result(n-1 downto 1) := result(n-2 downto 0);
43  result(0) := '0';
44  return result;
45  end function;
46
47  function my_Shift_right(numA: std_logic_vector) return std_logic_vector is
48  variable result: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
49  begin
50  result:= numA;
51  result(n-2 downto 0) := result(n-1 downto 1);
52  result(n-1) := '0';
53  return result;
54  end function;
55
56  function Bitwise_Add(numA, numB :std_logic_vector) return std_logic_vector is
57  variable carry: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
58  variable internal_numA: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
59  variable internal_numB: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
60
61  begin
62  internal_numA := numA;
63  internal_numB := numB;
64  for i in n-1 downto 0 loop
65  carry := internal_numA and internal_numB;
66  internal_numA := internal_numA xor internal_numB;
67  internal_numB := my_Shift_left(carry);
68  end loop;
69  return internal_numA;
70  end function;
71
72  function Bitwise_Sub(numA, numB:std_logic_vector) return std_logic_vector is
73  variable borrow: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
74  variable internal_numA: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
75  variable internal_numB: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
76  begin
77  internal_numA := numA;
78  internal_numB := numB;
79
80  for i in n-1 downto 0 loop
81  borrow := ((not internal_numA) and internal_numB);
82  internal_numA := internal_numA xor internal_numB;
83  internal_numB := my_Shift_left(borrow);
84  end loop;
85  return internal_numA;
86  end function;
87  -----
88  begin
89  Secuencial: process (clk, reset, control)
90  begin
91  if reset = '1' then
92  d_aux <= (others => '0');

```



```
93     elsif rising_edge( clk ) and cke = '1' then
94         if control = "000" then          -- Carga
95             d_aux <= d;
96         elsif control = "001" then        -- Cuenta ascendente
97             d_aux <= Bitwise_Add(d_aux,number_1);
98         elsif control = "010" then        -- Cuenta descendente
99             d_aux <= Bitwise_Subs(d_aux,number_1);
100        elsif control = "011" then         -- Desplazamiento izquierda
101            d_aux <= my_Shift_left(d_aux);
102        elsif control = "100" then         -- Desplazamiento derecha
103            d_aux <= my_Shift_right(d_aux);
104        elsif control = "101" or control = "110" or control = "111" then -- Mantiene
105            d_aux <= d_aux;
106        end if;
107    end if;
108 end process;
109
110 q <= d_aux;
111 end behavioral;
```

Código 10: Entidad del top

### 7.3. Test Bench

```
1
2  -----
3  -- Company: Universidad de Málaga
4  -- Engineer: Izan Amador, Jorge L. Benavides
5  --
6  -- Create Date: 23.11.2022 17:47:41
7  -- Design Name: Debouncer
8  -- Module Name: Test_Bench - Behavioral
9  -- Project Name: Sincronizador
10 -- Target Devices: Zybo
11 -- Tool Versions: Vivado 2022.1
12 -- Description: Debouncer for a button.
13 --
14 -- Dependencies:
15 --
16 -- Revision:
17 -- Revision 0.01 - File Created
18 -- Additional Comments:
19 -----
20
21 library IEEE;
22 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
23 use STD.textIO.ALL;          -- Se va a hacer uso de ficheros.
24
25 entity Test_Bench is
26 -- Port ( );
27 end Test_Bench;
28
29 architecture Comportamiento of Test_Bench is
30
31     component registro
32         generic (n : integer := 8);
33         port(d      : in  std_logic_vector(n-1 downto 0);
34              control : in  std_logic_vector(2 downto 0);
35              clk     : in  std_logic;
36              cke     : in  std_logic;
37              reset   : in  std_logic;
38              q       : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
39     end Component registro;
40
41
42     constant semiperiodo : time := 10 ns;
43     constant tiempo_control : time := 50 ns;
44     constant n : integer := 3;
45
46
47     signal d_interno, q_interno : std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => 'U');
48     signal control_interno : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => 'U');
```

```

49     signal reset_interno, cke_interno : std_logic           := 'U';
50     signal clk_interno                : std_logic           := '0';
51
52
53 begin
54
55     DUT : registro
56         generic map (n)
57         port map(
58             d      => d_interno,
59             q      => q_interno,
60             control => control_interno,
61             reset  => reset_interno,
62             clk    => clk_interno,
63             cke    => cke_interno);
64
65 -- Taken from The Student Guide to VHDL, Peter J.Asheden
66 clock_gen : process (clk_interno) is
67 begin
68     if clk_interno = '0' then
69         clk_interno <= '1' after semiperiodo,
70             '0' after 2*semiperiodo;
71     end if;
72 end process clock_gen;
73
74 cke_interno <= '1';
75
76 reset : process
77 begin
78     reset_interno <= '0';
79     wait for 5 ns;
80     reset_interno <= '1';
81     wait for 5 ns;
82     reset_interno <= '0';
83     wait;
84 end process reset;
85
86 control : process
87 begin
88     control_interno <= "000";
89     wait for tiempo_control;
90     control_interno <= "001";
91     wait for tiempo_control;
92     control_interno <= "010";
93     wait for tiempo_control;
94     control_interno <= "011";
95     wait for tiempo_control;
96     control_interno <= "100";
97     wait for tiempo_control - 20 ns;
98     control_interno <= "101";
99     wait for tiempo_control;
100    control_interno <= "110";
101    wait for tiempo_control;
102    control_interno <= "111";
103    wait for tiempo_control;
104    wait;
105 end process control;
106
107 Estimulos_Desde_Fichero : process
108
109     file Input_File : text;
110     file Output_File : text;
111
112     variable Input_Data : BIT_VECTOR(n-1 downto 0) := (OTHERS => '0');
113     variable Delay : time := 0 ms;
114     variable Input_Line : line := NULL;
115     variable Output_Line : line := NULL;
116     variable Std_Out_Line : line := NULL;
117     variable Correcto : Boolean := True;
118     constant Coma : character := ',';
119
120
121 begin
122 -- sumador_Estimulos.txt contiene los est mulos y los tiempos de retardo para el semisumador.
123     file_open(Input_File, "C:\Users\izana\Documents\GitHub\SEA\Estimulos\practica2_Estimulos.txt", read_mode);
124
125 -- sumador_Estimulos.csv contiene los est mulos y los tiempos de retardo para el Analog Discovery 2.
126     file_open(Output_File, "C:\Users\izana\Documents\GitHub\SEA\CSV\practica2.csv", write_mode);
127

```

```
128 -- Titles: Son para el formato EXCEL *.CSV (Comma Separated Values):
129 write(STD_Out_Line, string("Retardo"), right, 7);
130 write(STD_Out_Line, Coma, right, 1);
131 write(STD_Out_Line, string("Entradas"), right, 8);
132
133 Output_Line := Std_Out_Line;
134
135 writeline(output, Std_Out_Line);
136 writeline(Output_File, Output_Line);
137
138 while (not endfile(Input_File)) loop
139
140     readline(Input_File, Input_Line);
141
142     read(Input_Line, Delay, Correcto); -- Comprobación de que se trata de un texto que representa
143     -- el retardo, si no es así leemos la siguiente línea.
144     if Correcto then
145
146         read(Input_Line, Input_Data); -- El siguiente campo es el vector de pruebas.
147         d_interno <= TO_STDLOGICVECTOR(Input_Data);
148         -- De forma simultánea lo volcaremos en consola en csv.
149         write(STD_Out_Line, Delay, right, 5); -- Longitud del retardo, ej. "20 ms".
150         write(STD_Out_Line, Coma, right, 1);
151         write(STD_Out_Line, Input_Data, right, 2); --Longitud de los datos de entrada.
152
153         Output_Line := Std_Out_Line;
154
155         writeline(output, Std_Out_Line);
156         writeline(Output_File, Output_Line);
157
158         wait for Delay;
159     end if;
160 end loop;
161
162 file_close(Input_File);          -- Cerramos el fichero de entrada.
163 file_close(Output_File);        -- Cerramos el fichero de salida.
164 wait;
165 end process Estimulos_Desde_Fichero;
166
167
168 end Comportamiento;
```

Código 11: Test Bench Completo