



## **Memoria**

*Sistemas Electrónicos para la Automatización*

**Docente:** Jorge Romero Sánchez

# ***Práctica: El Registro Universal Genérico***

---

**Izan Amador Bustos:** [izan.amador@uma.es](mailto:izan.amador@uma.es)

*Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica*

## Contenido

1	Especificaciones . . . . .	4
2	Estudio teórico . . . . .	4
2.1	Desplazamientos.....	4
2.2	Suma y Resta.....	5
3	Diseño . . . . .	5
3.1	Registro Universal.....	5
3.1.1	Entidad . . . . .	5
3.1.2	Arquitectura . . . . .	6
4	Simulación . . . . .	8
4.1	Test Bench.....	8
4.2	Fichero de estímulos.....	10
4.3	Cronograma de simulación.....	10
4.4	Fichero CSV generado.....	11
5	Síntesis . . . . .	11
5.1	Esquemático RTL Registro Universal.....	11
5.2	Esquemático RTL Top.....	12
6	Verificación con Analog Discovery . . . . .	12
7	Anexos . . . . .	14
7.1	Top.....	14
7.1.1	Entidad . . . . .	14
7.1.2	Arquitectura . . . . .	15
7.2	Registro genérico universal.....	15
7.3	Test Bench.....	17



### Lista de figuras

1	Infografía de los algoritmos de desplazamiento	4
2	Infografía de los algoritmos de suma y resta	5
3	Cronograma de simulación	10
4	Archivo CSV generado	11
5	RTL del registro universal.	11
6	RTL del Top	12
7	Verificación Analog Discovery - Estado: Cargar dato.	12
8	Verificación Analog Discovery - Estado: Contador Ascendente.	13
9	Verificación Analog Discovery - Estado: Contador Descendente.	13
10	Verificación Analog Discovery - Estado: Desplazamiento a la izquierda.	13
11	Verificación Analog Discovery - Estado: Desplazamiento a la derecha.	13
12	Verificación Analog Discovery - Estado: Conservar dato.	13
13	Montaje para verificación del registro universal genérico con Analog Discovery	14

### Lista de códigos

1	Entidad de la FSM	6
2	Desplazamiento a la izquierda	6
3	Desplazamiento a la derecha	6
4	Operación suma bit a bit	7
5	Operación resta bit a bit	7
6	Arquitectura de la FSM	8
7	Test bench de la FSM	9
8	Entidad del top	15
9	Arquitectura del top	15
10	Entidad del top	17
11	Test Bench Completo	19

## 1. Especificaciones

- Codificar y verificar el funcionamiento de un registro universal de  $n$  bits genérico y esquema FSM en VHDL.
- El Registro tiene un bus de control de tres bits que, según la siguiente tabla, permite cambiar la funcionalidad del mismo.

Control	Función
000	Carga el dato a la entrada
001	Contador Ascendente
010	Contador descendente
011	Desplaza a la izquierda
100	Desplaza a la derecha
101 hasta el 111	Conserva el dato

Cuadro 1: Bus de control del registro genérico

- Como requerimiento especial importante no se podrá utilizar el paquete `numeric_std` de la biblioteca `ieee`.

## 2. Estudio teórico

Para implementar las funciones anteriormente requeridas, es necesario describir una serie de algoritmos que se correspondan con las especificaciones.

En esta sección se va a hacer un análisis intuitivo de los algoritmos con ejemplos que ilustren el funcionamiento de los mismos.

### 2.1. Desplazamientos

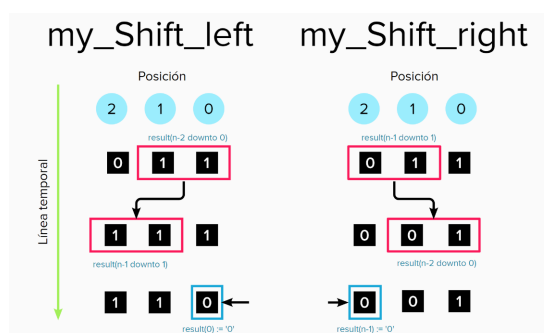


Figura 1: Infografía de los algoritmos de desplazamiento

Para ilustrar la idea de desplazamiento se plantea los ejemplos con números de tres bits.

### A la izquierda

La idea es seleccionar un array desde la parte menos significativa del número, desplazarlo a la izquierda, e inyectar un cero en el bit menos significativo.

### A la derecha

Se realiza el desplazamiento desde los bit más significativos, y se inyecta un cero en el bit más significativo.

## 2.2. Suma y Resta

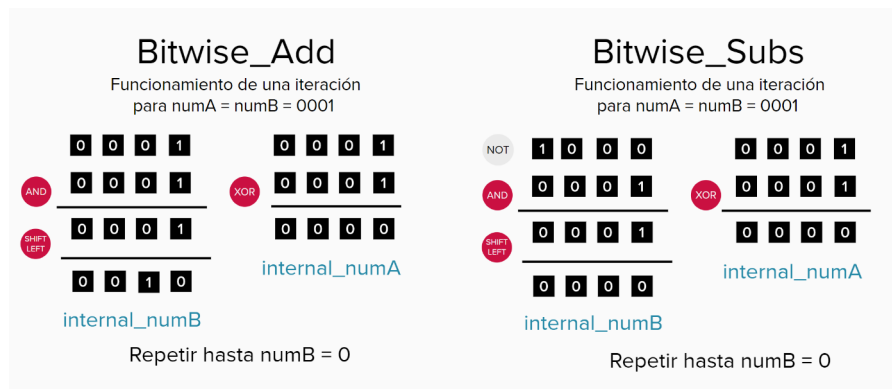


Figura 2: Infografía de los algoritmos de suma y resta

Para realizar las operaciones de suma y resta, la idea es usar los operadores *AND* y *XOR* bit a bit y las funciones de desplazamiento planteadas anteriormente.

**Para la suma**, de manera iterativa, es necesario por un lado, almacenar el resultado de la operación *XOR* entre las entradas (almacenadas en variables internas), en *A* y calcular el acarreo y desplazarlo a la izquierda para almacenarlo en el valor de *B*.

**Para la resta**, es necesario realizar un procedimiento similar llevando la cuenta en una variable llamada *borrow*, que se obtiene aplicando la operación de negación a uno de los operandos.

Ambos algoritmos se explicarán con más detalle en su implementación en el [Código 4](#), y el [Código 5](#).

## 3. Diseño

### 3.1. Registro Universal

#### 3.1.1. Entidad

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity registro is
5      generic (n: integer := 8);
6      port(d: in std_logic_vector(n-1 downto 0);

```

```
7      control: in std_logic_vector (2 downto 0);
8      clk: in std_logic;
9      cke: in std_logic;
10     reset: in std_logic;
11     q: out std_logic_vector(n-1 downto 0));
12
13 end entity;
```

Código 1: Entidad de la FSM

Se definen los puertos de entrada en función de las especificaciones requeridas. Cabe destacar el carácter **genérico** del sistema.

### 3.1.2. Arquitectura

En la arquitectura se definen distintas funciones que implementan las funcionalidades necesarias para los diferentes estados de la FSM.

#### Función *my\_Shift\_left*

```
1  function my_Shift_left(numA: std_logic_vector) return std_logic_vector is
2      variable result: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
3  begin
4      result:= numA;
5      result(n-1 downto 1) := result(n-2 downto 0);
6      result(0) := '0';
7      return result;
8  end function;
```

Código 2: Desplazamiento a la izquierda

En el [Código 2](#), para realizar la implementación de la función de **desplazamiento a la izquierda** se toma como entrada una variable *numA* de tipo *std\_logic\_vector* y se devuelve una variable *result* del mismo tipo.

El tamaño de *result*, se establece como  $n - 1$  downto 0, y se le asigna a  $n - 2$  downto 0, para realizar un desplazamiento a la izquierda de la posición de cada bit, perdiendo el primer bit. Además, el último bit se establece como un 0 y finalmente se devuelve el valor de *result*.

#### Función *my\_Shift\_right*

```
1  function my_Shift_right(numA: std_logic_vector) return std_logic_vector is
2      variable result: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
3  begin
4      result:= numA;
5      result(n-2 downto 0) := result(n-1 downto 1);
6      result(n-1) := '0';
7      return result;
8  end function;
```

Código 3: Desplazamiento a la derecha

El [Código 3](#), de la función de desplazamiento hacia la derecha, presenta la misma estructura.

Sin embargo se le asigna a  $n - 2$  *downto* 0 el resultado de  $n - 1$  *downto* 0 para desplazar el conjunto hacia la derecha, y se le añade un cero en el bit más significativo.

### Función *Bitwise\_Add*

```
1  function Bitwise_Add(numA, numB :std_logic_vector) return std_logic_vector is
2      variable carry: std_logic_vector(n-1 downto 0):= (others=> '0');
3      variable internal_numA: std_logic_vector(n-1 downto 0):= (others=> '0');
4      variable internal_numB: std_logic_vector(n-1 downto 0):= (others=> '0');
5
6  begin
7      internal_numA := numA;
8      internal_numB := numB;
9      for i in n-1 downto 0 loop
10         carry := internal_numA and internal_numB;
11         internal_numA := internal_numA xor internal_numB;
12         internal_numB := my_Shift_left(carry);
13     end loop;
14     return internal_numA;
15 end function;
```

Código 4: Operación suma bit a bit

La función toma dos argumentos de entrada *numA* y *numB*, de tipo *std\_logic\_vector* y devuelve un resultado del mismo tipo.

Las entradas se almacenan como variables internas, para realizar las operaciones el bucle for.

Se calcula un acarreo como la operación *AND* entre ambas variables internas. En la primera variable se almacena el valor de la operación *XOR* entre ambas variables y en la segunda variable se almacena el acarreo desplazado, haciendo uso de la función definida anteriormente.

### Función *Bitwise\_Subs*

```
1  function Bitwise_Subs(numA, numB:std_logic_vector) return std_logic_vector is
2      variable borrow: std_logic_vector(n-1 downto 0):= (others=> '0');
3      variable internal_numA: std_logic_vector(n-1 downto 0):= (others=> '0');
4      variable internal_numB: std_logic_vector(n-1 downto 0):= (others=> '0');
5  begin
6      internal_numA := numA;
7      internal_numB := numB;
8
9      for i in n-1 downto 0 loop
10         borrow := ((not internal_numA) and internal_numB);
11         internal_numA := internal_numA xor internal_numB;
12         internal_numB := my_Shift_left(borrow);
13     end loop;
14     return internal_numA;
15 end function;
```

Código 5: Operación resta bit a bit

La función sigue la misma estructura que la de adición. La diferencia principal radica en que el cálculo del acarreo se sustituye por el de la variable *borrow* que representa el *préstamo* de la resta, y se calcula negando el primer operando y realizando la operación *AND* con el segundo.

El resultado de desplazar la variable se almacena en *internal\_numB*.

El resto de la función sigue un desarrollo similar al de la función de suma.

## Proceso Secuencial y Combinacional

```

1  begin
2  Secuencial: process (clk, reset, control)
3  begin
4      if reset = '1' then
5          d_aux <= (others => '0');
6      elsif rising_edge( clk ) and cke = '1' then
7          if control = "000" then          -- Carga
8              d_aux <= d;
9          elsif control = "001" then        -- Cuenta ascendente
10             d_aux <= Bitwise_Add(d_aux,number_1);
11          elsif control = "010" then        -- Cuenta descendente
12             d_aux <= Bitwise_Subs(d_aux,number_1);
13          elsif control = "011" then        -- Desplazamiento izquierda
14             d_aux <= my_Shift_left(d_aux);
15          elsif control = "100" then        -- Desplazamiento derecha
16             d_aux <= my_Shift_right(d_aux);
17          elsif control = "101" or control = "110" or control = "111" then -- Mantiene
18             d_aux <= d_aux;
19          end if;
20      end if;
21  end process;
22
23  q <= d_aux;
24  end behavioral;

```

Código 6: Arquitectura de la FSM

Se establecen dos procesos para implementar una FSM:

- **Secuencial:** se define una máquina de estados con la codificación especificada en el enunciado y el uso de las funciones definidas para la práctica para los diferentes casos. En el caso de mantener el valor, realizamos una auto-asignación que podría ser omitida.

La máquina cuenta con un reset que reinicia su funcionamiento, actúa por flanco de subida de reloj y necesita la activación de la señal de *cke* para poder funcionar.

- **Combinacional:** el proceso se encuentra definido de manera implícita. Se trata de la asignación de *la línea 23*.

## 4. Simulación

### 4.1. Test Bench

```

1  architecture Comportamiento of Test_Bench is
2  -- Se instancia el componente del registro universal
3  component registro
4      generic (n : integer := 8);
5      port(d      : in  std_logic_vector(n-1 downto 0);
6           control : in  std_logic_vector (2 downto 0);
7           clk     : in  std_logic;
8           cke     : in  std_logic;
9           reset   : in  std_logic;
10          q       : out std_logic_vector(n-1 downto 0));

```



```

11  end Component registro;
12
13  -- Algunas constantes de tiempo
14  constant semiperiodo : time := 10 ns;
15  constant tiempo_control : time := 50 ns;
16  constant n : integer := 3; -- Tamaño de la entrada
17
18
19  signal d_interno, q_interno : std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => 'U');
20  signal control_interno : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => 'U');
21  signal reset_interno, cke_interno : std_logic := 'U';
22  signal clk_interno : std_logic := '0';
23
24  begin
25
26      DUT : registro
27          generic map (n)
28          port map(
29              d      => d_interno,
30              q      => q_interno,
31              control => control_interno,
32              reset  => reset_interno,
33              clk    => clk_interno,
34              cke    => cke_interno);
35
36  -- Taken from The Student Guide to VHDL, Peter J.Asheden
37  clock_gen : process (clk_interno) is
38  begin
39      if clk_interno = '0' then
40          clk_interno <= '1' after semiperiodo,
41              '0' after 2*semiperiodo;
42      end if;
43  end process clock_gen;
44
45  cke_interno <= '1';
46
47  reset : process
48  begin
49      reset_interno <= '0';
50      wait for 5 ns;
51      reset_interno <= '1';
52      wait for 5 ns;
53      reset_interno <= '0';
54      wait;
55  end process reset;
56
57  -- Selección de distintos estados del registro genérico universal
58  control : process
59  begin
60      control_interno <= "000"; -- Carga
61      wait for tiempo_control;
62      control_interno <= "001"; -- Contador Ascendente
63      wait for tiempo_control;
64      control_interno <= "010"; -- Contador Descendente
65      wait for tiempo_control;
66      control_interno <= "011"; -- Desplazamiento a la izquierda
67      wait for tiempo_control;
68      control_interno <= "100"; -- Desplazamiento a la derecha
69      wait for tiempo_control - 20 ns;
70      control_interno <= "101"; -- Matener el valor
71      wait for tiempo_control;
72      control_interno <= "110"; -- Matener el valor
73      wait for tiempo_control;
74      control_interno <= "111"; -- Matener el valor
75      wait for tiempo_control;
76      wait;
77  end process control;
78
79  [...]
```

Código 7: Test bench de la FSM

En el banco de pruebas, se define el componente del registro con un tamaño genérico y los puertos de entrada y salida para los datos *d*, *control*, *cke*, *reset* y *q*.

Posteriormente, se declaran las señales internas para conectarlos a los puertos de entrada y salida, y se ins-

tancia el componente.

Se definen distintos procesos: para la generación de una señal de reloj, establecer el *cke* interno a 1, realizar el reset del sistema.

Además se establece un **proceso llamado control** encargado de establecer los distintos estados del registro universal.

El banco de pruebas completo se detalla en el [Código 11](#).

## 4.2. Fichero de estímulos

```
#Fichero de Estímulos de Registro Universal.
#Device Name: Discovery2NI
#Nombre: Izan Amador, Jorge Benavides
#Fecha: 11 de Enero de 2022.
#
# Delay Time (ns) Dato de entrada (D) [2:0]
0 ns      000
20 ns     001
20 ns     011
20 ns     100
20 ns     011
20 ns     101
20 ns     110
20 ns     111
```

Se crea un fichero de estímulos para la simulación con diferentes valores para el dato de entrada que se alteran cada 20 nanosegundos.

## 4.3. Cronograma de simulación

 



Figura 3: Cronograma de simulación

En la simulación podemos apreciar que las señales de *clk*, *cke* y *reset* funcionan sin problema. Se observa la correcta carga de la entrada desde el fichero en *d* y la asignación en de la señal *control* en el proceso.

En la salida *q*, se pueden apreciar las distintas funciones de la FSM en los flancos de subida: la carga, el contador ascendente y descendente, los desplazamientos y la conservación del dato.

Se observa como el fichero de valores separados mediante comas se corresponde con los estímulos.
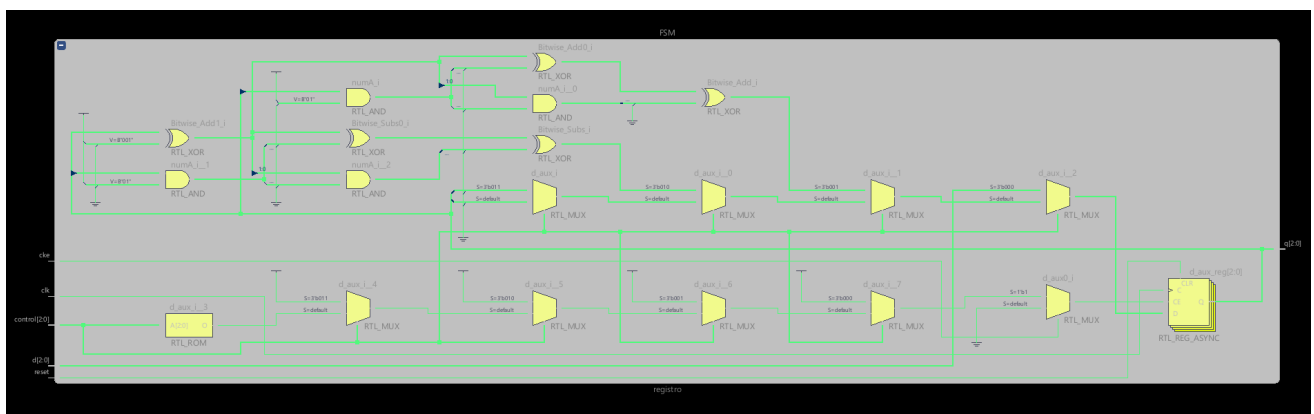
### 5.1. Esquemático RTL Registro Universal



---

11

## 5.2. Esquemático RTL Top

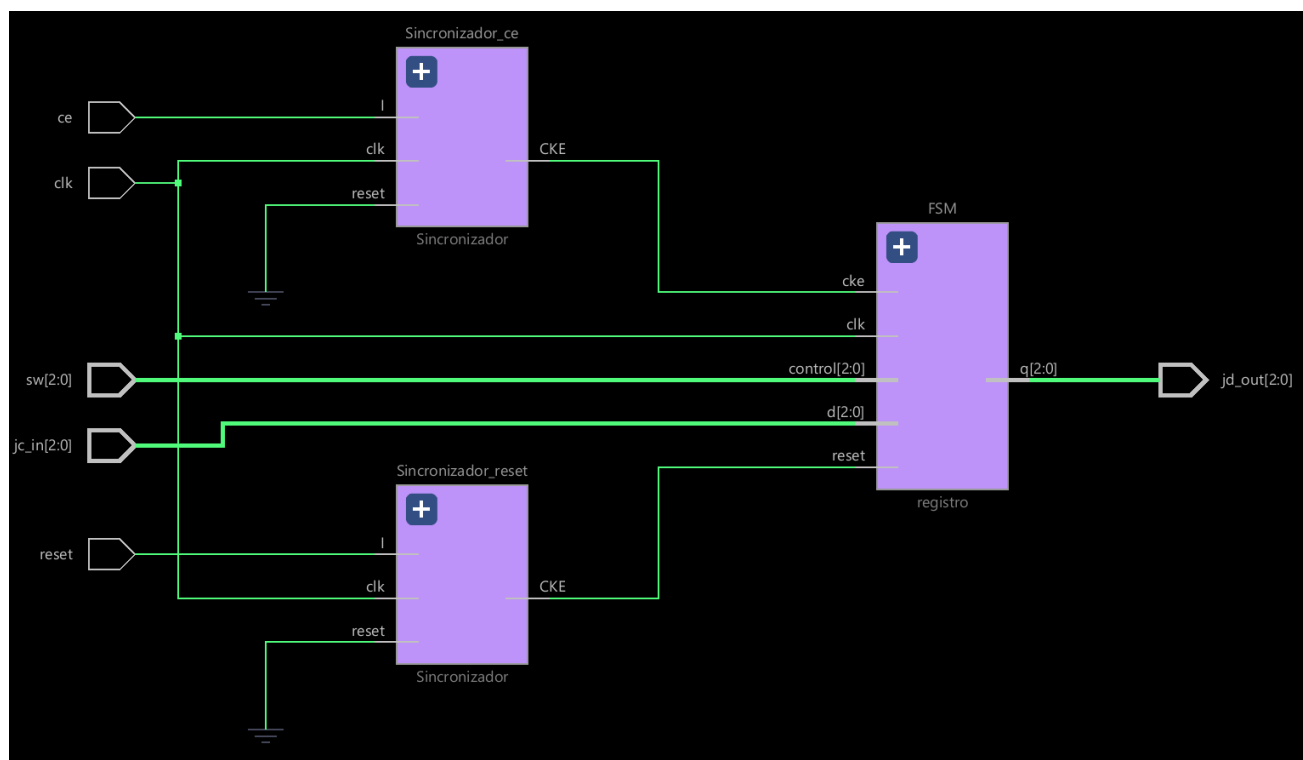


Figura 6: RTL del Top

En el esquemático del top se observa el correcto conexionado de los módulos sincronizadores para los botones.

## 6. Verificación con Analog Discovery

Para la verificación en Analog Discovery se modificó el fichero .xdc para usar los PMODs JC y JD, además de los botones para el reset y cke, y los switches para la codificación del estado.

A continuación se adjuntan las imágenes de la verificación de las diferentes funciones del sistema:

 


Figura 7: Verificación Analog Discovery - Estado: Cargar dato.

 


Figura 8: Verificación Analog Discovery - Estado: Contador Ascendente.

 


Figura 9: Verificación Analog Discovery - Estado: Contador Descendente.

 


Figura 10: Verificación Analog Discovery - Estado: Desplazamiento a la izquierda.

 


Figura 11: Verificación Analog Discovery - Estado: Desplazamiento a la derecha.

 


Figura 12: Verificación Analog Discovery - Estado: Conservar dato.

 


Figura 13: Montaje para verificación del registro universal genérico con Analog Discovery

Por lo tanto, se concluyen las fases de diseño, simulación y síntesis del registro universal genérico en VHDL satisfactoriamente con las funcionalidades requeridas sin usar el paquete *numeric\_std*.

## 7. Anexos

### 7.1. Top

#### 7.1.1. Entidad

```

1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4  entity top is
5      generic(n : integer := 3;
6              filter_size : integer := 32);
7      port(jc_in : in std_logic_vector(n-1 downto 0); -- D
8          sw : in std_logic_vector(2 downto 0); -- Control
9          ce : in std_logic;
10         clk : in std_logic;
11         reset : in std_logic;
12         jd_out: out std_logic_vector(n-1 downto 0)); -- q
13  end top;

```

## Código 8: Entidad del top

## 7.1.2. Arquitectura

```
1  architecture Behavioral of top is
2      component Sincronizador
3          generic (m : integer := 1); -- tamaño del filtro
4          Port(
5              I      : in  std_logic;
6              CKE    : out std_logic;
7              reset  : in  std_logic;
8              clk    : in  std_logic);
9      end component Sincronizador;
10
11     component registro
12         generic (n: integer := 8);
13         port(d: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
14             control: in std_logic_vector (2 downto 0);
15             clk: in std_logic;
16             cke: in std_logic;
17             reset: in std_logic;
18             q: out std_logic_vector(n-1 downto 0));
19     end component registro;
20
21     signal reset_interno : std_logic := 'U';
22     signal ce_interno    : std_logic := 'U';
23
24 begin
25     Sincronizador_reset : Sincronizador generic map(filter_size)
26     port map(
27         I      => reset,
28         CKE    => reset_interno,
29         reset  => '0',
30         clk    => clk
31     );
32
33     Sincronizador_ce : Sincronizador generic map(filter_size)
34     port map(
35         I      => ce,
36         CKE    => ce_interno,
37         reset  => '0',
38         clk    => clk
39     );
40
41     FSM : registro generic map(n)
42     port map(
43         d => jc_in,
44         control => sw,
45         clk => clk,
46         cke => ce_interno,
47         reset => reset_interno,
48         q => jd_out);
49
50 end Behavioral;
```

## Código 9: Arquitectura del top

## 7.2. Registro genérico universal

```
1  -----
2  -- Company: Universidad de Málaga
3  -- Engineer: Izan Amador, Jorge L. Benavides
4  --
5  -- Create Date: 11.1.2022
6  -- Design Name: registro
```

```

7  -- Module Name: registro
8  -- Project Name: practica2
9  -- Target Devices: Zybo
10 -- Tool Versions: Vivado 2022.1
11 -- Description: Universal register with several operations without numeric library.
12 --
13 -- Dependencies:
14 --
15 -- Revision:
16 -- Revision 0.01 - File Created
17 -- Additional Comments:
18 -- Sincronizers implemented in buttons
19 -----
20 library ieee;
21 use ieee.std_logic_1164.all;
22
23 entity registro is
24     generic (n: integer := 8);
25     port(d: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
26          control: in std_logic_vector (2 downto 0);
27          clk: in std_logic;
28          cke: in std_logic;
29          reset: in std_logic;
30          q: out std_logic_vector(n-1 downto 0));
31
32 end entity;
33
34 architecture behavioral of registro is
35     signal d_aux: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => '0');
36     signal number_1: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (0 => '1', others => '0');
37 -----FUNCIONES-----
38 function my_Shift_left(numA: std_logic_vector) return std_logic_vector is
39     variable result: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
40 begin
41     result:= numA;
42     result(n-1 downto 1) := result(n-2 downto 0);
43     result(0) := '0';
44     return result;
45 end function;
46
47 function my_Shift_right(numA: std_logic_vector) return std_logic_vector is
48     variable result: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
49 begin
50     result:= numA;
51     result(n-2 downto 0) := result(n-1 downto 1);
52     result(n-1) := '0';
53     return result;
54 end function;
55
56 function Bitwise_Add(numA, numB :std_logic_vector) return std_logic_vector is
57     variable carry: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
58     variable internal_0: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
59     variable internal_numA: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
60     variable internal_numB: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
61
62 begin
63     internal_numA := numA;
64     internal_numB := numB;
65     for i in n-1 downto 0 loop
66         carry := internal_numA and internal_numB;
67         internal_numA := internal_numA xor internal_numB;
68         internal_numB := my_Shift_left(carry);
69     end loop;
70     return internal_numA;
71 end function;
72
73 function Bitwise Subs(numA, numB:std_logic_vector) return std_logic_vector is
74     variable borrow: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
75     variable internal_0: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
76     variable internal_numA: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
77     variable internal_numB: std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others=> '0');
78 begin
79     internal_numA := numA;
80     internal_numB := numB;
81
82     for i in n-1 downto 0 loop
83         borrow := ((not internal_numA) and internal_numB);
84         internal_numA := internal_numA xor internal_numB;
85         internal_numB := my_Shift_left(borrow);

```



```

86     end loop;
87     return internal_numA;
88 end function;
89 -----
90 begin
91     Secuencial: process (clk, reset, control)
92     begin
93         if reset = '1' then
94             d_aux <= (others => '0');
95         elsif rising_edge( clk ) and cke = '1' then
96             if control = "000" then          -- Carga
97                 d_aux <= d;
98             elsif control = "001" then      -- Cuenta ascendente
99                 d_aux <= Bitwise_Add(d_aux,number_1);
100            elsif control = "010" then      -- Cuenta descendente
101                d_aux <= Bitwise_Subs(d_aux,number_1);
102            elsif control = "011" then      -- Desplazamiento izquierda
103                d_aux <= my_Shift_left(d_aux);
104            elsif control = "100" then      -- Desplazamiento derecha
105                d_aux <= my_Shift_right(d_aux);
106            elsif control = "101" or control = "110" or control = "111" then -- Mantiene
107                d_aux <= d_aux;
108            end if;
109        end if;
110    end process;
111
112    q <= d_aux;
113 end behavioral;

```

Código 10: Entidad del top

### 7.3. Test Bench

```

1  -----
2  -- Company: Universidad de Málaga
3  -- Engineer: Izan Amador, Jorge L. Benavides
4  --
5  -- Create Date: 23.11.2022 17:47:41
6  -- Design Name: Debouncer
7  -- Module Name: Test_Bench - Behavioral
8  -- Project Name: Sincronizador
9  -- Target Devices: Zybo
10 -- Tool Versions: Vivado 2022.1
11 -- Description: Debouncer for a button.
12 --
13 -- Dependencies:
14 --
15 -- Revision:
16 -- Revision 0.01 - File Created
17 -- Additional Comments:
18 -----
19
20
21 library IEEE;
22 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
23 use STD.textIO.ALL;          -- Se va a hacer uso de ficheros.
24
25 entity Test_Bench is
26 -- Port ( );
27 end Test_Bench;
28
29 architecture Comportamiento of Test_Bench is
30
31     component registro
32     generic (n : integer := 8);
33     port(d      : in  std_logic_vector(n-1 downto 0);
34          control : in  std_logic_vector (2 downto 0);
35          clk     : in  std_logic;
36          cke     : in  std_logic;
37          reset   : in  std_logic;
38          q       : out std_logic_vector(n-1 downto 0));
39     end Component registro;

```

```

40
41
42 constant semiperiodo : time := 10 ns;
43 constant tiempo_control : time := 50 ns;
44 constant n : integer := 3;
45
46
47 signal d_interno, q_interno : std_logic_vector(n-1 downto 0) := (others => 'U');
48 signal control_interno : std_logic_vector(2 downto 0) := (others => 'U');
49 signal reset_interno, cke_interno : std_logic := 'U';
50 signal clk_interno : std_logic := '0';
51
52
53 begin
54
55 DUT : registro
56 generic map (n)
57 port map(
58 d => d_interno,
59 q => q_interno,
60 control => control_interno,
61 reset => reset_interno,
62 clk => clk_interno,
63 cke => cke_interno);
64
65 -- Taken from The Student Guide to VHDL, Peter J.Asheden
66 clock_gen : process (clk_interno) is
67 begin
68 if clk_interno = '0' then
69 clk_interno <= '1' after semiperiodo,
70 '0' after 2*semiperiodo;
71 end if;
72 end process clock_gen;
73
74 cke_interno <= '1';
75
76 reset : process
77 begin
78 reset_interno <= '0';
79 wait for 5 ns;
80 reset_interno <= '1';
81 wait for 5 ns;
82 reset_interno <= '0';
83 wait;
84 end process reset;
85
86 control : process
87 begin
88 control_interno <= "000";
89 wait for tiempo_control;
90 control_interno <= "001";
91 wait for tiempo_control;
92 control_interno <= "010";
93 wait for tiempo_control;
94 control_interno <= "011";
95 wait for tiempo_control;
96 control_interno <= "100";
97 wait for tiempo_control - 20 ns;
98 control_interno <= "101";
99 wait for tiempo_control;
100 control_interno <= "110";
101 wait for tiempo_control;
102 control_interno <= "111";
103 wait for tiempo_control;
104 wait;
105 end process control;
106
107 Estimulos_Desde_Fichero : process
108
109 file Input_File : text;
110 file Output_File : text;
111
112 variable Input_Data : BIT_VECTOR(n-1 downto 0) := (OTHERS => '0');
113 variable Delay : time := 0 ms;
114 variable Input_Line : line := NULL;
115 variable Output_Line : line := NULL;
116 variable Std_Out_Line : line := NULL;
117 variable Correcto : Boolean := True;
118 constant Coma : character := ',';

```

```
119
120
121 begin
122 -- sumador_Estimulos.txt contiene los est mulos y los tiempos de retardo para el semisumador.
123 file_open(Input_File, "C:\Users\izana\Documents\GitHub\SEA\Estimulos\practica2_Estimulos.txt", read_mode);
124
125 -- sumador_Estimulos.csv contiene los est mulos y los tiempos de retardo para el Analog Discovery 2.
126 file_open(Output_File, "C:\Users\izana\Documents\GitHub\SEA\CSV\practica2.csv", write_mode);
127
128 -- Titles: Son para el formato EXCEL *.CSV (Comma Separated Values):
129 write(STD_Out_Line, string("Retardo"), right, 7);
130 write(STD_Out_Line, Coma, right, 1);
131 write(STD_Out_Line, string("Entradas"), right, 8);
132
133 Output_Line := Std_Out_Line;
134
135 writeline(output, Std_Out_Line);
136 writeline(Output_File, Output_Line);
137
138 while (not endfile(Input_File)) loop
139
140     readline(Input_File, Input_Line);
141
142     read(Input_Line, Delay, Correcto); -- Comprobaci n de que se trata de un texto que representa
143     -- el retardo, si no es as  leemos la siguiente l nea.
144     if Correcto then
145
146         read(Input_Line, Input_Data); -- El siguiente campo es el vector de pruebas.
147         d_interno <= TO_STDLOGICVECTOR(Input_Data);
148         -- De forma simult nea lo volcaremos en consola en csv.
149         write(STD_Out_Line, Delay, right, 5); -- Longitud del retardo, ej. "20 ms".
150         write(STD_Out_Line, Coma, right, 1);
151         write(STD_Out_Line, Input_Data, right, 2); --Longitud de los datos de entrada.
152
153         Output_Line := Std_Out_Line;
154
155         writeline(output, Std_Out_Line);
156         writeline(Output_File, Output_Line);
157
158         wait for Delay;
159     end if;
160 end loop;
161
162 file_close(Input_File); -- Cerramos el fichero de entrada.
163 file_close(Output_File); -- Cerramos el fichero de salida.
164 wait;
165 end process Estimulos_Desde_Fichero;
166
167
168 end Comportamiento;
```

C digo 11: Test Bench Completo